


Presentación *Práctica 1*

Arquitectura de Computadores

3º de grado en Ingeniería Informática y

3º de doble grado en Ing. Informática
y Matemáticas

MIPS uniciclo

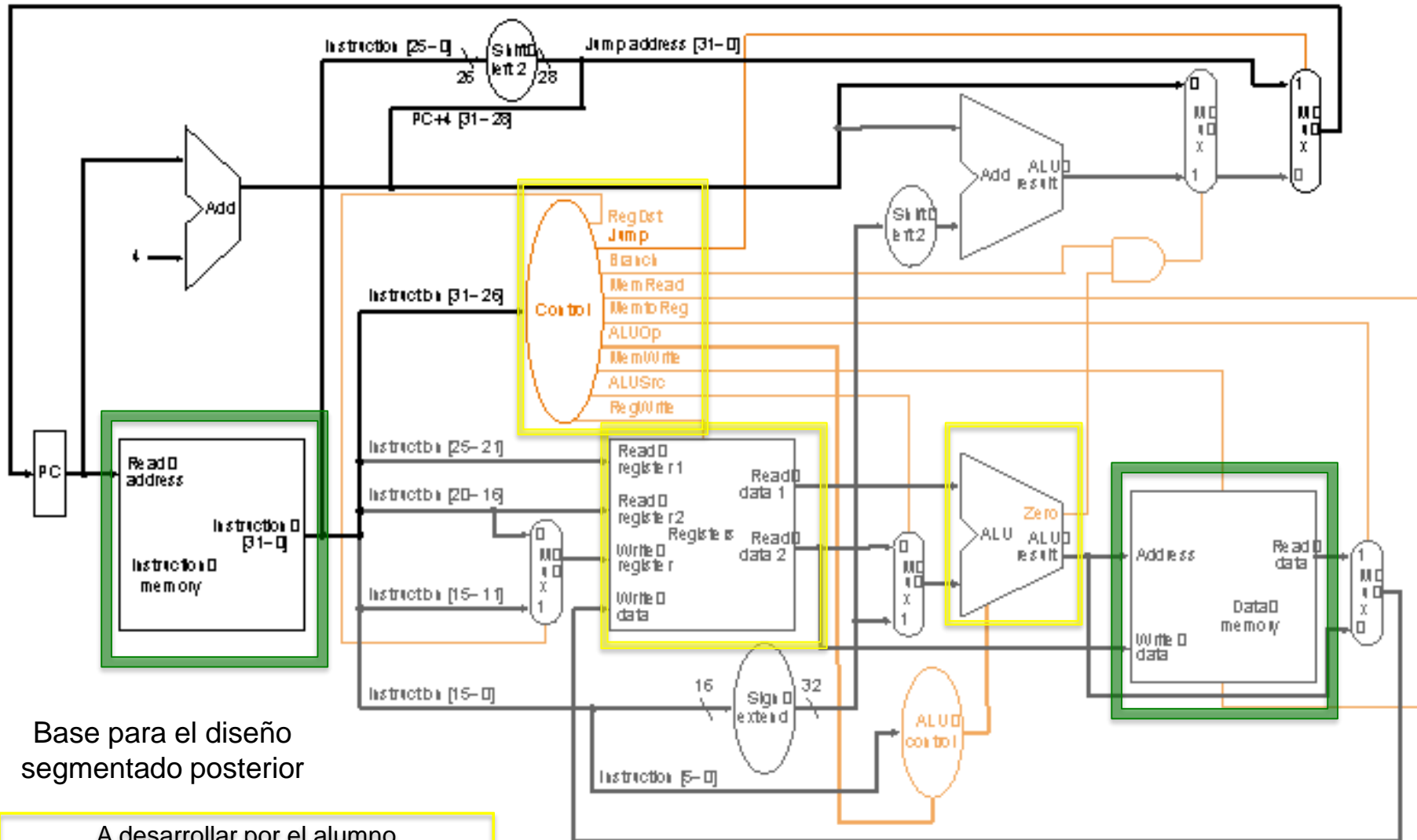


Base para el diseño
segmentado posterior

A desarrollar por el alumno

Entidades externas ya desarrolladas

Diseño jerárquico

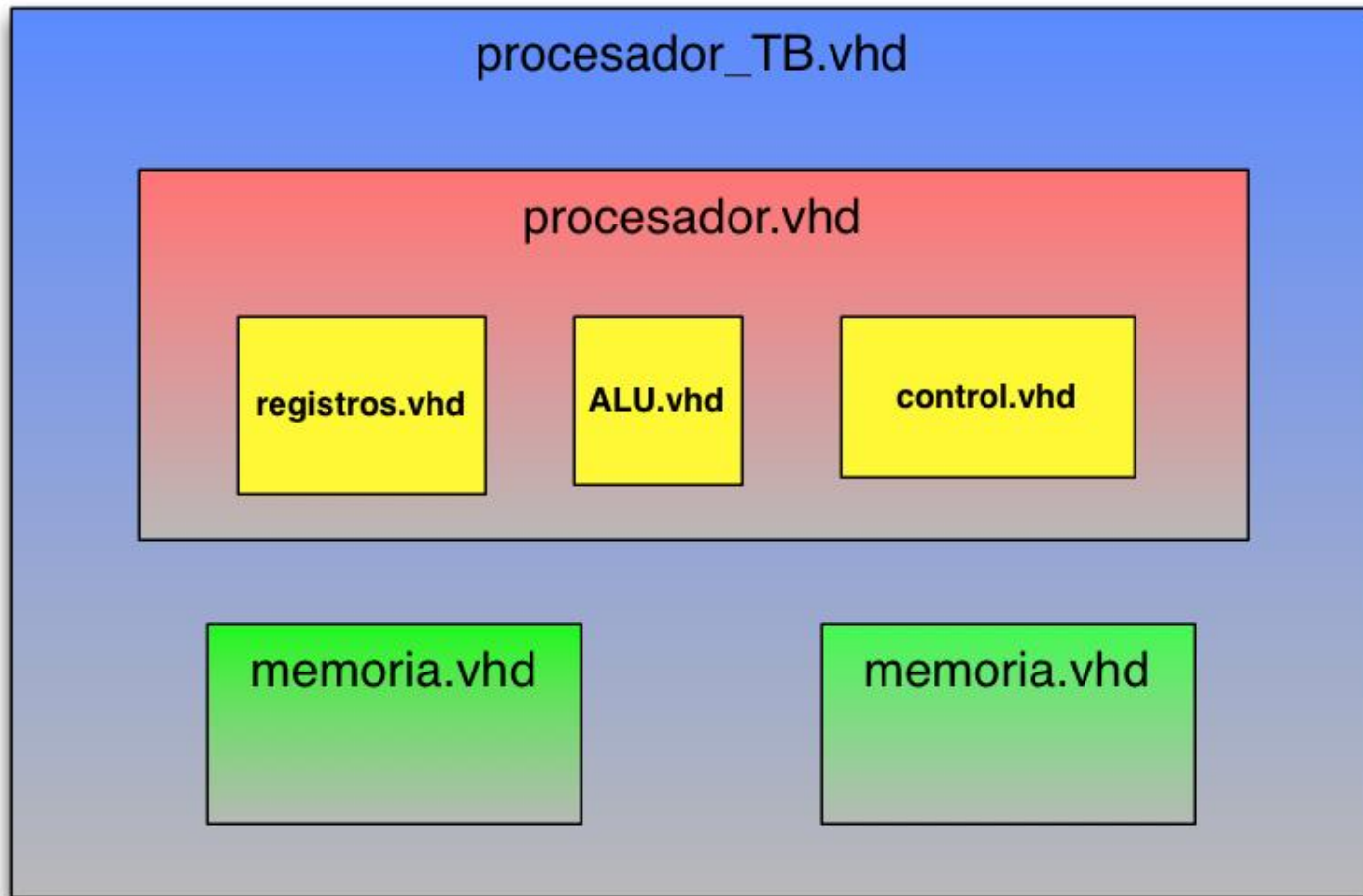

Unidad de control

- **Genera las señales de control desde el código de operación de la instrucción**
 - **MemToReg**
 - **MemWrite**
 - **Branch/Jump**
 - **AluCtrl**
 - **RegDst**
 - **RegWrite**
 - **AluOP**

Banco de registros

- **32 registros**
- **Lectura asíncrona**
- **Escritura síncrona**
 - Flanco de bajada
 - El resto de registros del procesador en flanco de subida
- **Registro 0**
 - Siempre vale 0
 - Escrituras sin efecto

ALU (Arithmetic Logic Unit)

- Debe ser capaz de ejecutar el conjunto de instrucciones que se implementarán
- Las señales de control las genera el bloque combinacional “**ALU CONTROL**”

MIPS uniciclo (ARQ 2016/2017)

OPCode	Nombre	Descripción	Operación
000000	R-Type	Instrucciones con formato R-Type	Varias. Se verán en la siguiente tabla
000010	j	Salto incondicional	PC = JTA
000011	jal	Salto a Subrutina	\$ra = PC+4; PC = JTA
000100	beq	Bifurca si igual (Z = 1)	Si ([rs] == [rt]); PC =BTA
000101	bne	Bifurca si NO igual (Z = 0)	Si -([rs] != [rt]); PC =BTA
001000	addi	Suma con dato inmediato	[rt] = [rs] + SigImm
001100	andi	AND con dato inmediato	[rt] = [rs] & ZeroImm
001101	ori	OR con dato inmediato	[rt] = [rs] ZeroImm
100011	lw	Lee una palabra de memoria	MEM ([rs]+SigImm) => [rt]
101011	sw	Escribe una palabra en memoria	[rt] => MEM ([rs]+SigImm)
001010	slti	Set on less than (inmediato)	[rs]<[Imm] ? [rt]=1 : [rt]=0
001111	lui	Load Upper immediate	[rt] = [imm] * 2¹⁶
0x0000000	Nop	No hace nada. El PC siguiente debe ser PC+4	
R-TYPE (Ordenadas por Funct)			
Funct	Nombre	Descripción	Operación
000100	sliv	Despl. Lógico Izquierda Variable	[rd] = [rt] << [rs]_{4:0}
001000	jr	Salta al valor dado por un registro	PC = [rs]
100110	xor	Función XOR	[rd] = [rs] XOR [rt]
100000	add	Sumar	[rd] = [rs] + [rt]
100010	sub	Restar	[rd] = [rs] - [rt]
100100	and	Función AND	[rd] = [rs] & [rt]
100101	or	Función OR	[rd] = [rs] [rt]
101010	slt	Set on less than	[rs]<[rt] ? [rd]=1 : [rd]=0

MIPS uniciclo. Reset

- - **EC (1ro): Reset activo en 0** (activo bajo)
- - **ARQO: Reset activo en 1** (activo alto)

Simulación: generar instrucciones y datos



SW




tools




arqo_comp.bat



programa.asm

 


instrucciones

 


datos

Simulación

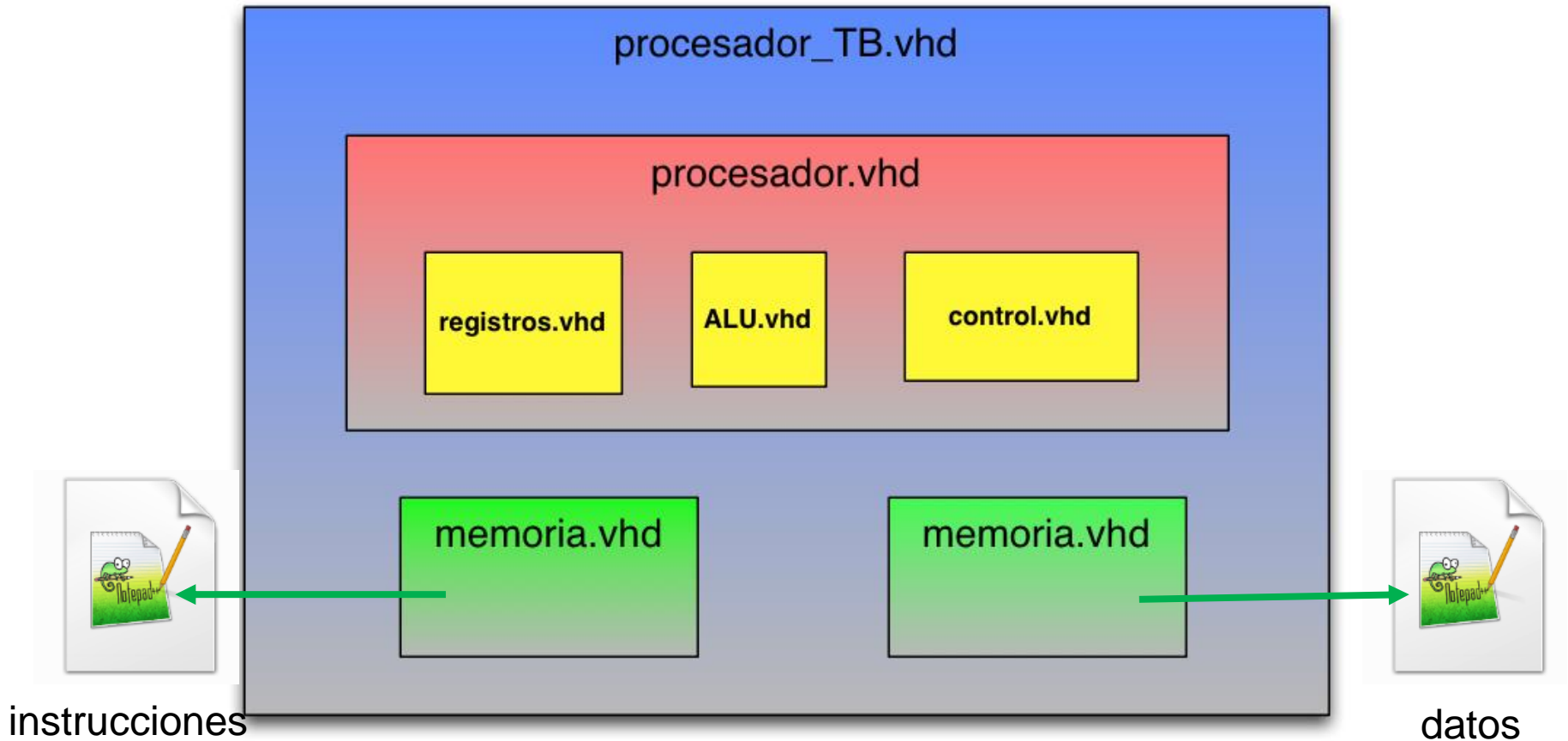

Simulación

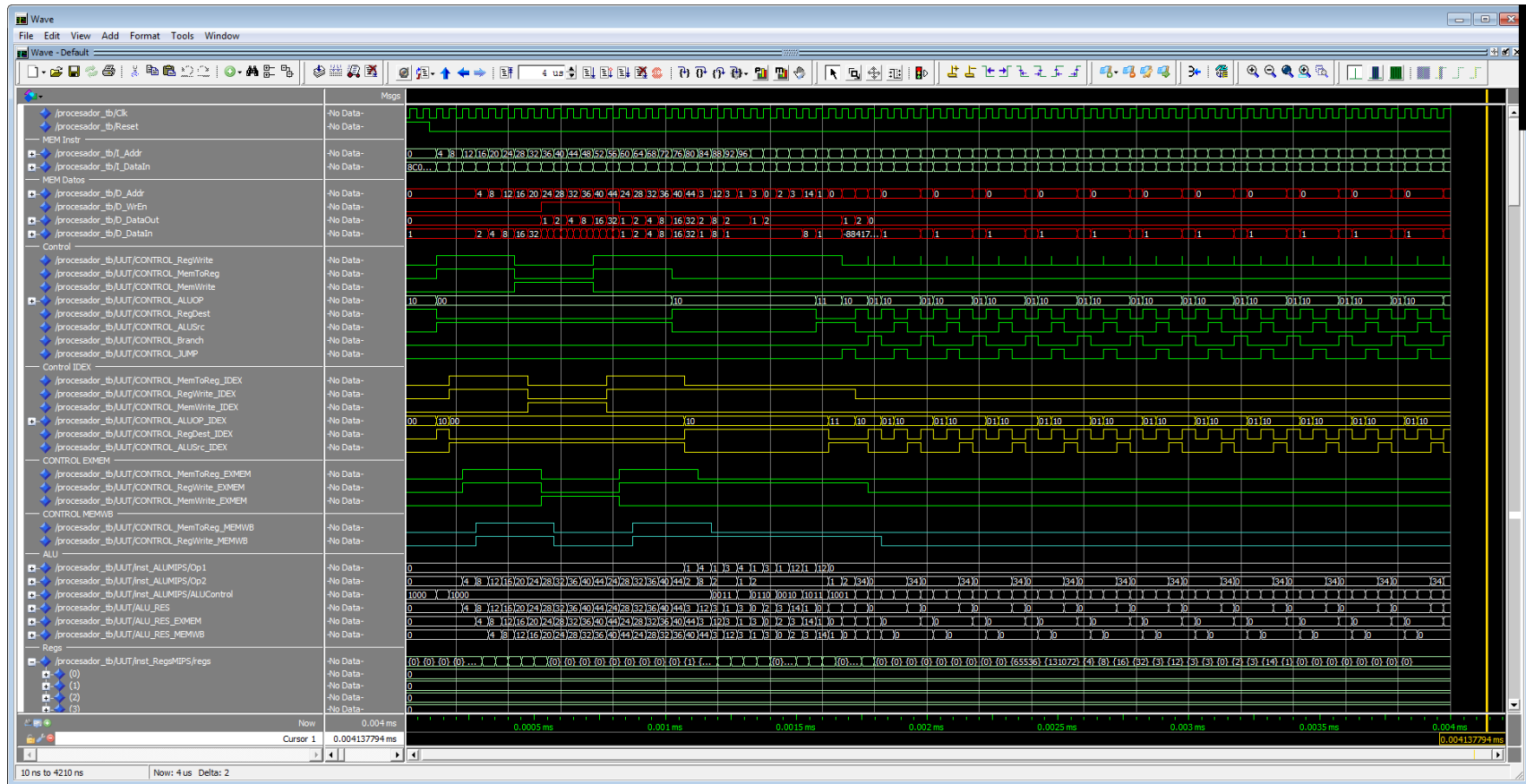

Consejos de desarrollo

- **- EDITOR: Xilinx ISE**
 - Check syntax
 - Detección de errores de VHDL
 - Synthesize
 - Detección de errores “HW” (latches, ...)
- **- Simulador: Mentor ModelSIM**
 - Integrado en Xilinx ISE
 - **File -> Save -> wave.do**
 - **File -> Load -> wave.do**
 - Permite guardar el formato de vuestra simulación
 - » Agrupaciones, formatos de representación, colores,
...

Consejos antes de empezar

1. Leer el guion completo de la práctica
2. Mirar en el libro de la teoría el sistema a implementar
3. Preguntar al profesor lo que no quede claro




Presentación *Práctica 1* *2^{do} ejercicio*


Arquitectura de Computadores

Microprocesador segmentado

MIPS uniciclo. Otra visión

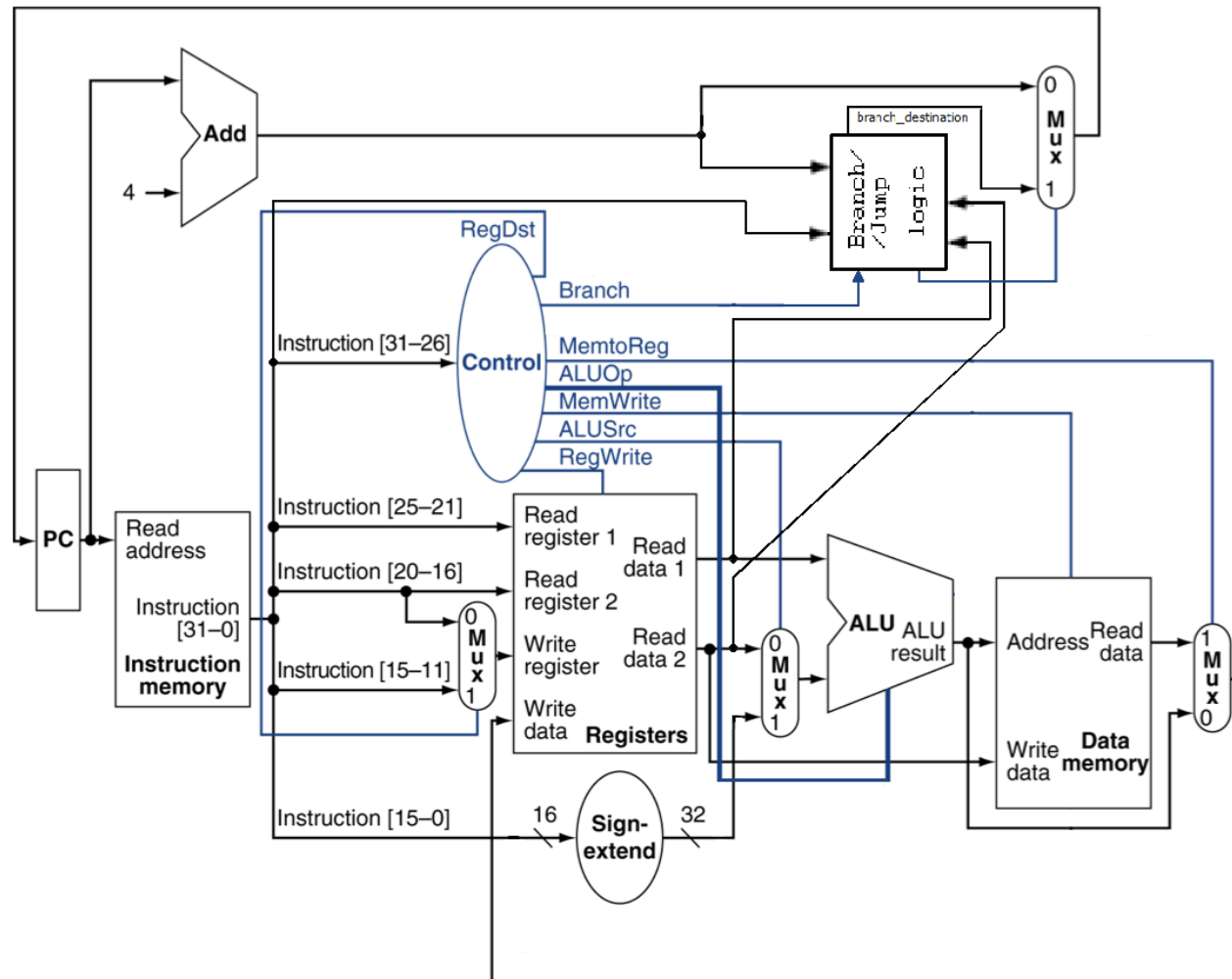

Segmentación. Reutilizar recursos

 


Segmentación 5 etapas del MIPS


- Etapa IF (*Instruction Fetch*): Captura de instrucción.
- Etapa ID (*Instruction Decode*): Decodificación de instrucción.
- Etapa EX (*Execute*): Ejecución de instrucción (ALU) o cálculo de dirección para lw y sw.
- Etapa MEM (*Memory*): Lectura o escritura en memoria.
- Etapa WB (*Write Back*): Escritura en banco de registros

Segmentación en MIPS

IF	Captura instrucción.
ID	Decodificación instrucción.
	Lectura GPR.
	Cálculos saltos beq y jump.
EX	Ejecución.
	Cálculo dirección sw y lw.
MEM	Acceso memoria de datos.
WB	Escritura GPR.

 

Segmentación en MIPS

 

Vista simplificada de la segmentación en 5 etapas

Separando etapas: crear registros

```
process(clk,reset)  
begin
```

```
  if reset = '1' then
```

```
    pcmas4_ID <= (others=>'0');  
    instruccion_ID <= (others=>'0');
```

```
  elsif rising_edge(clk) then
```

```
    pcmas4_ID <= pcmas4_IF;  
    instruccion_ID <= instruccion_IF;
```

```
  end if;
```

```
end process;
```

¡Proceso
síncrono!

Inicialización


Propagación de valores

Separando etapas: crear registros con habilitación

```
process(clk,reset)
begin
    if reset = '1' then
        pcmas4_ID <= (others=>'0');
        instruccion_ID <= (others=>'0');
    elsif rising_edge(clk) and enable_IF_ID='1' then
        pcmas4_ID <= pcmas4_IF;
        instruccion_ID <= instruccion_IF;
    end if;
end process;
enable_IF_ID <= '1';
```

En P1 nunca se para
el pipeline, pero será
necesario en P2

Segmentación en MIPS. Otra visión

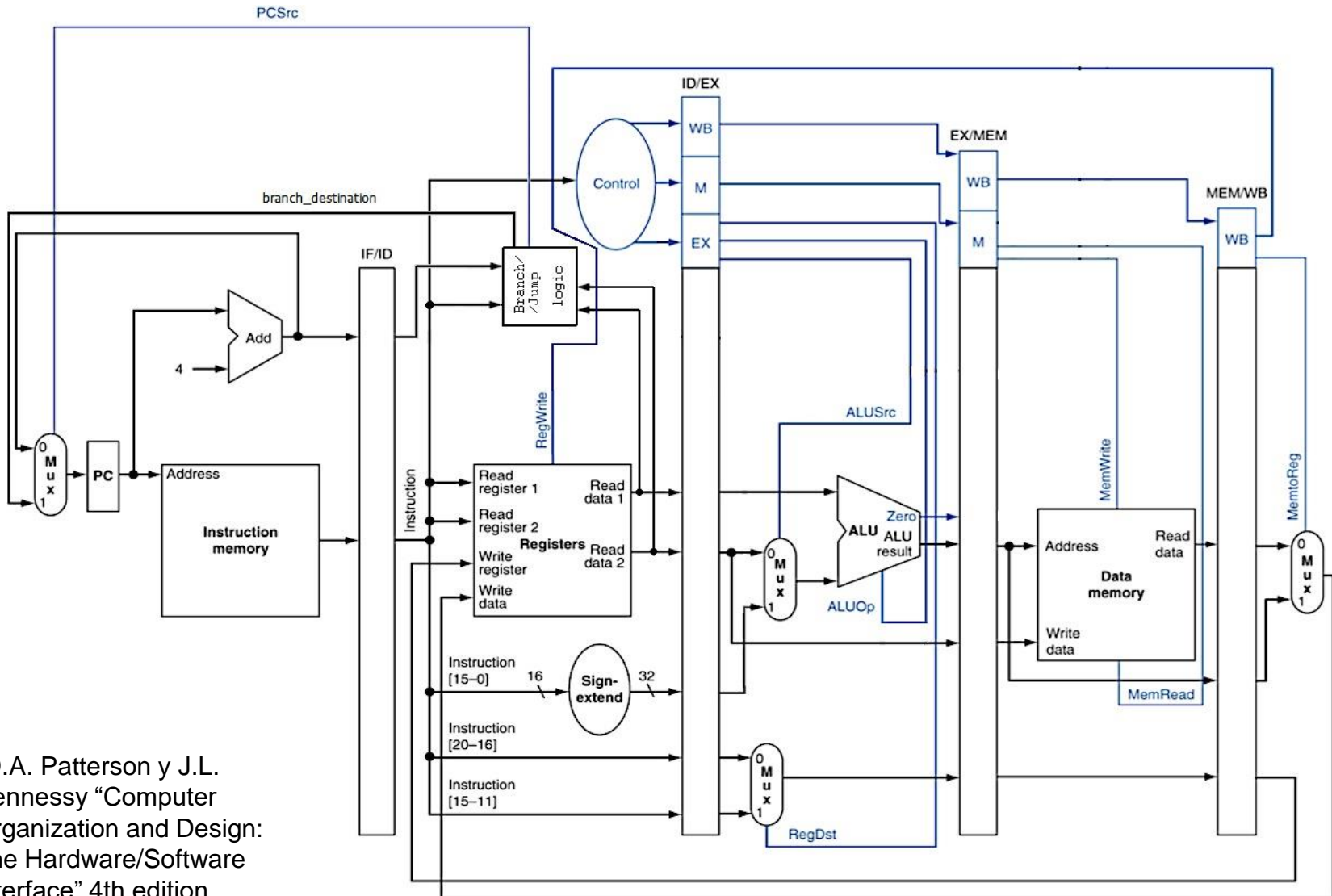

*D.A. Patterson y J.L. Hennessy "Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface" 4th edition.

Recomendaciones



1. Documentar el código y usar nombres de señales descriptivos. Mejor seguir nomenclatura del libro
2. Hacer chequeos sintácticos y síntesis antes de simular.
Si lo que habéis descrito no puede transformarse en HW difícilmente funcionará
3. Simular y entender que se está simulando
4. Este diseño es la base para la práctica 2. Asegurarse que realmente funciona.
5. Preguntar al profesor lo que no quede claro (para eso está allí)